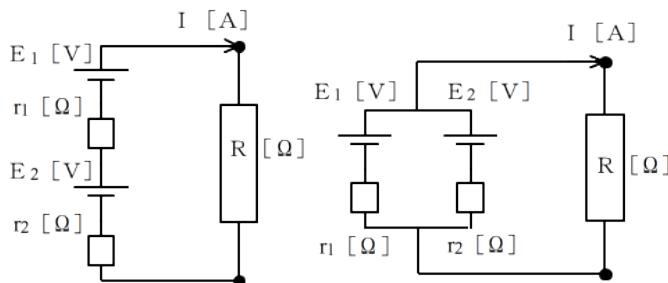


科目	電気基礎	1枚目 4枚中	受検番号	総得点	小計
----	------	------------	------	-----	----


各問題の解答は解答欄に記述し、解答欄に単位が示されている場合は、その単位にて解答すること。  
解答に $\sqrt{ }$ ,  $\pi$ , 自然対数の底  $e$ 、分数などを用いて良いが、無理数はできるだけ簡単にしておくこと。

1. 内部抵抗  $r_1 [\Omega]$  で起電力  $E_1 [V]$  の電池と、内部抵抗  $r_2 [\Omega]$  で起電力  $E_2 [V]$  の電池を、直列または並列に接続した電源を、負荷抵抗  $R [\Omega]$  に接続した。負荷抵抗  $R$  の電圧と電流をそれぞれ求めよ。①電池直列の場合の負荷電圧、②電池直列の場合の負荷電流。③電池並列の場合の負荷電圧、④電池並列の場合の負荷電流。(①②各7点、③④各8点、計30点)



① 直列接続の負荷電圧 [V]	② 直列接続の負荷電流 [A]	③ 並列接続の負荷電圧 [V]	④ 並列接続の負荷電流 [A]
$\frac{(E_1 + E_2)R}{r_1 + r_2 + R}$	$\frac{(E_1 + E_2)}{r_1 + r_2 + R}$	$\frac{(E_1 r_2 + E_2 r_1)R}{(r_1 + r_2)R + r_1 r_2}$	$\frac{(E_1 r_2 + E_2 r_1)}{(r_1 + r_2)R + r_1 r_2}$

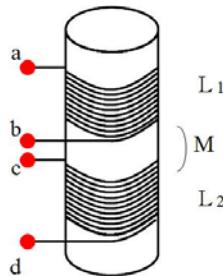
2. 自己インダクタンス  $L_1$  のコイルと自己インダクタンス  $L_2$  のコイルとを図のように直列接続できる相互インダクタンス  $M [mH]$  の回路がある。bc 間を接続して ad 間で計ると合成自己インダクタンスは  $100 \text{ mH}$ 、bd 間を接続して ac 間で計ると  $20 \text{ mH}$  であった。ただし、 $L_1 : L_2 = 1 : 2$  である。  
①自己インダクタンス  $L_1 [mH]$ 、②自己インダクタンス  $L_2 [mH]$ 、③相互インダクタンス  $M [mH]$ 、および、④結合係数  $k [-]$  をそれぞれ数値で求めよ。(①②各7点、③④各8点、計30点)



① 自己インダクタンス $L_1 $ [mH]	② 自己インダクタンス $L_2 $ [mH]	③ 相互インダクタンス $M $ [mH]	④ 結合係数 $k $ [-]
20	40	20	$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$


科目	電気基礎	2枚目 4枚中	受検番号	総得点	小計
----	------	------------	------	-----	----

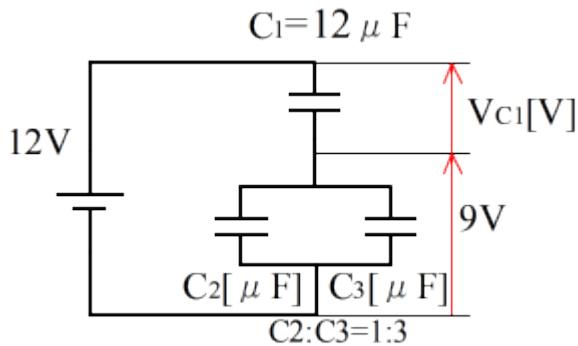3. 3つのコンデンサが下記の様に接続されている。直流電源は12Vで $C_1$ は $12\mu F$ 、 $C_2$ と $C_3$ の並列回路には9Vの電位差がある。また、静電容量の比 $C_2 : C_3$ は1:3である。  
① $V_{C1}$ の大きさ [V]、② $C_1$ に蓄えられる電荷Q [ $\mu C$ ]、③ $C_2$ と $C_3$ の並列回路の合成静電容量 [ $\mu F$ ]、および、④ $C_2$  [ $\mu F$ ]をそれぞれ数値で求めよ。(①②各7点、③④各8点、計30点)



① $V_{C1}$ の大きさ [V]	② $C_1$ の電荷Q [ $\mu C$ ]	③ $C_2$ と $C_3$ の並列回路 の合成容量 [ $\mu F$ ]	④ $C_2$ [ $\mu F$ ]
3	36	4	1

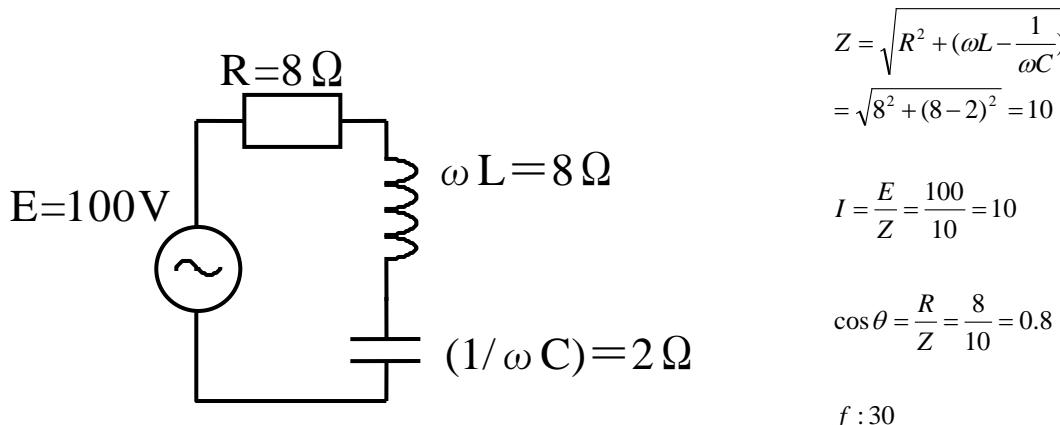
4. 下図のR L C直列回路に実効値  $E=100[V]$ 、周波数  $60[Hz]$ の交流の起電力を接続した。  
①合成インピーダンスZの大きさ [ $\Omega$ ]、②回路電流の実効値 I [A]、および、③回路の力率  $\cos \theta$  [-]を求めよ。  
次に、交流起電力の周波数のみを変化させて直列共振とする場合の、④交流起電力の周波数を求めよ。  
(①②各7点、③④各8点、計30点)



① 合成インピーダンスZ [ $\Omega$ ]	② 回路電流 I [A]	③ 力率 $\cos \theta$ [-]	④ 共振周波数 f [Hz]
10	10	0.8	30


科目	電気基礎	3枚目 4枚中	受検番号	総得点	小計
----	------	------------	------	-----	----

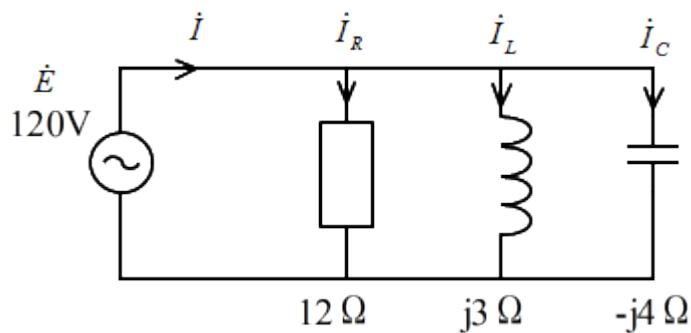5. 交流起電力の実効値  $E=120[V]$ に下図のようにRLC並列回路を接続した。それぞれの素子の複素数で表されたインピーダンスは図の通りである。①電源電流  $I$  の大きさ [A]、②  $I_R$  の大きさ [A]、③  $I_L + I_C$  の大きさ [A]、および、④  $E$  と  $I$  の位相差（インピーダンスの偏角）の絶対値 [rad] をそれぞれ数値で求めよ。（①②各7点、③④各8点、計30点）



① $I$ の大きさ [A]	② $I_R$ の大きさ [A]	③ $I_L + I_C$ の大きさ [A]	④ $E$ と $I$ の位相差（偏角）[rad]
$10\sqrt{2}$	1 0	1 0	$\frac{\pi}{4}$

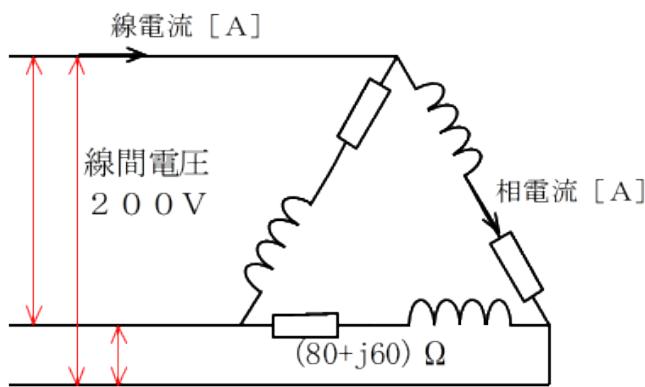
6. 下図の様に対称三相交流電源に平衡負荷(各相  $80+j60[\Omega]$ )が△接続されている。線間電圧は200Vである。①負荷の相電流  $I_P$  の大きさ [A]、②線電流  $I$  の大きさ [A]、③三相有効電力Pの大きさ [W]、および、④回路の力率 ( $\cos \theta$ ) の大きさ [-] をそれぞれ数値で求めよ。（各10点、計40点）



① 相電流 $I_P$ の大きさ [A]	② 線電流 $I$ の大きさ [A]	③ 三相電力Pの大きさ [W]	④ 回路の力率 $\cos \theta$
2	$2\sqrt{3}$	960	0 . 8

科目	電気基礎	4枚目 4枚中	受検 番号	総得点	小計
----	------	------------	----------	-----	----

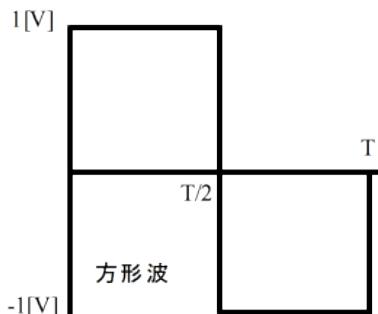7. 振幅±1V の方形波電源がある。そのフーリエ級数展開式を第5高調波まで近似して表すと次の式となる。①基本波成分の実効値、②第5高調波成分までの非正弦波(ひずみ波)交流電圧実効値、③第5高調波成分までのひずみ率 k [%]をそれぞれ求めよ。(各10点、計30点)




$$\begin{aligned} & \sqrt{\left(\frac{4}{\sqrt{2} \times 3\pi}\right)^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{2} \times 5\pi}\right)^2} \\ & = \frac{4}{\sqrt{2\pi}} \\ & = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{25}} = \sqrt{\frac{34}{225}} = \frac{\sqrt{34}}{15} \end{aligned}$$

$$e(t) = \frac{4}{\pi} \left( \sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) \right)$$

① 基本波成分の実効値 $E_1$ [V]	② 第5高調波成分までの ひずみ波交流電圧実効値 $E$ [V]	③ ひずみ率 k [%]
$\frac{4}{\sqrt{2\pi}}$	$\sqrt{\left(\frac{4}{\sqrt{2\pi}}\right)^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{2} \times 3\pi}\right)^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{2} \times 5\pi}\right)^2}$	$\frac{\sqrt{34}}{15} \times 100\%$

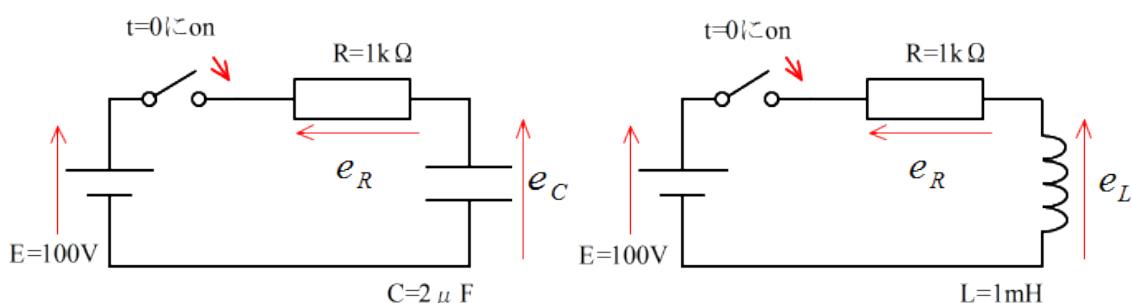8. 下図に示したC RおよびR L直列回路を直流電源  $E=100$  [V] に  $t=0$  [s] にて接続したときの過渡現象について次のものを数値で求めよ。各素子の値は図の通りである。①C R回路の時定数 [s]、②R L回路の時定数。③  $t=\infty$  (無限大) までにCに蓄えられるC R回路のエネルギー [J]、④  $t=\infty$  までにLに蓄えられるR L回路のエネルギー [J] (①②各7点、③④各8点、計30点)



①C R回路の 時定数 [s]	②R L回路の 時定数 [s]	③ $t=\infty$ にてCに蓄えられる エネルギー [J]	④ $t=\infty$ にてLに蓄えられる エネルギー [J]
$C R = 0.002$	$L / R = 1 \times 10^{-6}$	$\frac{1}{2} C V^2 = 0.01$	$\frac{1}{2} L I^2 = 5 \times 10^{-6}$